

## ITI Electrician 1st Year Module 4 Single phase and 3 phase AC circuits

(1). What is the phase displacement in a single phase AC circuit? | एकल फेस AC परिपथ में कलांतर कितना होता है?

- (A)  $90^\circ$
- (B)  $120^\circ$
- (C)  $180^\circ$
- (D)  $270^\circ$

Correct Answer : A

(2). In a 3 phase system, if the active power is 4 Kw and the apparent power is 5 KVA, calculate the reactive power? | 3 कला परिपथ में, यदि सक्रिय शक्ति 4 kw है और आभासी शक्ति 5 KVA है, तो प्रतिक्रियाशील शक्ति की गणना करें? \_x000D\_

- (A) 1 KVAR
- (B) 2 KVAR
- (C) 3 KVAR
- (D) 4 KVAR

Correct Answer : C

(3). What is the formula to calculate the three phase active power (P) if the line voltage (VL) and line current is IL and phase angle is ' $\theta$ '? | तीन कला सक्रिय शक्ति (P) की गणना करने के लिए सूत्र क्या है, यदि लाइन वोल्टेज (VL) और लाइन धारा (IL) है और कला कोण ' $\theta$ ' है?

- (A)  $P = 3 VL IL \sin\theta$
- (B)  $P = 3 VL IL \cos\theta$

$$P = \sqrt{3} V_L I_L \sin\theta$$

(C)

$$P = \sqrt{3} V_L I_L \cos\theta$$

(D)

Correct Answer : D

(4). Which condition the neutral current is zero in 3 phase system? | 3 चरण प्रणाली में किस स्थिति में तटस्थ धारा शून्य होती है?

- (A) Balanced star system | संतुलित स्टार प्रणाली
- (B) Unbalanced star system | असंतुलित स्टार प्रणाली
- (C) Balanced delta system | संतुलित डेल्टा प्रणाली
- (D) Unbalanced delta system | असंतुलित डेल्टा प्रणाली

Correct Answer : A

(5). What is the resistance of the inductive coil takes 5A current across 240V, 50Hz supply at 0.8 power factor? | प्रेरकत्व कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा, जो 240V पर 5A धारा ले, 50 हर्ट्ज आपूर्ति, 0.8 शक्ति गुणांक है?

- (A)  $48\Omega$
- (B)  $42.5\Omega$
- (C)  $38.4\Omega$
- (D)  $26.6\Omega$

Correct Answer : B

(6). What is the formula for resonance frequency? | रेजोनेंस फ्रीकेंसी का सूत्र क्या है?

$$2\pi\sqrt{LC}$$

(A)

$$\frac{1}{2\sqrt{LC}}$$

(B)

$$\frac{1}{2\pi LC}$$

(C)

$$\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Correct Answer : D

(7). Calculate the apparent power in KVA of 3 phase 415V, 50 Hz, star system, if the line current (IL) is 16A at 0.8 power factor. | 3 कला, 415V, 50 Hz, स्टार सिस्टम में केवीए में आभासी शक्ति की गणना कीजिये, यदि लाइन धारा (IL) 16A है 0.8 शक्ति गुणांक पर-

(A) 15.2 KVA


(B) 11.5 KVA

(C) 9.2 KVA

(D) 5.3 KVA

Correct Answer : B

(8). Which AC circuit contains the phase relation between voltage (V) and current (I)? | किस AC परिपथ में वोल्टेज (V) और करंट (I) के बीच का कला संबंध होता है?

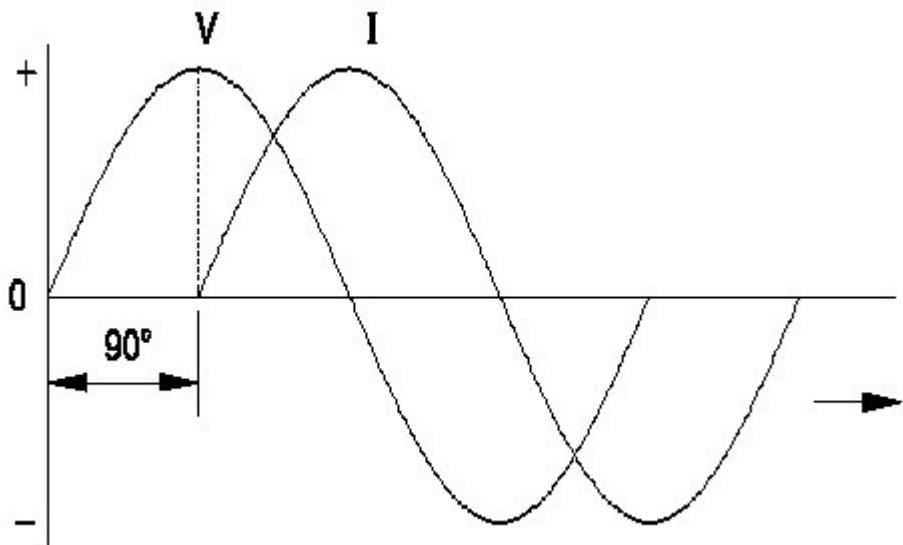

- (A) Pure resistive circuit | शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ
- (B) Resistance and inductance circuit | प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व परिपथ
- (C) Resistance and capacitance circuit | प्रतिरोध एवं धारितीय परिपथ
- (D) Resistance, inductance and capacitance circuit | प्रतिरोध, प्रेरकत्व एवं धारितीय परिपथ

Correct Answer : B

(9). What is the value of line current if phase current is 20 Amp in star connection? | यदि स्टार कनेक्शन में फेज करंट 20 एम्पियर है तो लाइन करंट का मान क्या है?

- (A) 20 A
- (B) 17.3 A
- (C) 11.56 A
- (D) 10 A

Correct Answer : A

(10). Which formula is used to calculate Form factor (Kf)? | फॉर्म फैक्टर(Kf) का सूत्र क्या है?

$$(A) K_f = \frac{\text{Effective value}}{\text{Average value}}$$

$$(B) K_f = \frac{\text{Average value}}{\text{Effective value}}$$

$$(C) K_f = \frac{\text{Effective value}}{\text{Maximum value}}$$

$$(D) K_f = \frac{\text{Average value}}{\text{Maximum value}}$$

Correct Answer : A

(11). What is the power factor in a 3 phase power measurement of two wattmeters showing equal readings? | तीन कला शक्ति मापन में दो वाट मीटरों में समान रीडिंग दिखाने पर शक्ति गुणांक क्या है?

(A) 0

(B) 1

(C) 0.5

(D) 0.8

Correct Answer : B

(12). What is the formula for Reactive Power ( $P_r$ ) in an AC circuit? | AC सर्किट में रिएक्टिव पावर ( $P_r$ ) का सूत्र क्या है?

(A)  $P_r = VI$

(B)  $P_r = \sqrt{2} VI$

(C)  $P_r = VI \cos \theta$

(D)  $P_r = VI \sin \theta$

Correct Answer : D

(13). Which conductors are used for distribution lines? | विस्तार लाईनों के लिए कौन-सा कन्डक्टर उपयोग होता है?

(A) Insulated conductors | इन्सुलेटेड कन्डक्टर्स

(B) Insulated solid conductors | इन्सुलेटेड सालिड कन्डक्टर्स

(C) Bare conductors | बेर कन्डक्टर्स

(D) Two core cable | दो कोर केबल

Correct Answer : C

(14). What is the power factor if one of the wattmeter gives negative reading in two wattmeter method of 3 phase power measurement? | 3 फेज शक्ति माप की दो वॉटमीटर विधि में यदि एक वाटमीटर ऋणात्मक पाठ्यांक देता है, तो पावर फैक्टर क्या है?

(A) 0

(B) 0.5

(C) Unity

(D) Less than 0.5

Correct Answer : D

(15). Which quantity is rotating at a constant angular velocity? | स्थिर एंगुलर वेलासिटी में कितने परिमाण का घूर्ण होता है?

(A) Scalar quantity | स्केलर परिमाण

(B) Vector quantity | वेक्टर परिमाण

(C) Phasor quantity | फेसर परिमाण

(D) Algebraic quantity | आलजिब्रिक परिमाण

Correct Answer : C

(16). What is the main cause for below 0.5 lagging power factor in 3 phase system? | 3 कला प्रणाली में शक्ति गुणांक 0.5 अधिगमी से नीचे होने मुख्य कारण क्या है?

(A) Due to fluctuation of voltage | वोल्टेज के उतार-चढ़ाव के कारण

(B) True power due to resistive load | प्रतिरोधक भार के कारण असली शक्ति

(C) Reactive power due to more inductive load | अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति

(D) Reactive power due to more capacitive load | अधिक धरितीय भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति

Correct Answer : C

(17). What is the ratio of peak value to Rms value? | पीक वैल्यू का Rms वैल्यू से अनुपात क्या है?

(A) Form factor | फॉर्म फैक्टर

(B) Rms factor | Rms फैक्टर

- (C) Peak factor | पीक फैक्टर
- (D) Effective value | प्रभावी मूल्य

Correct Answer : C

(18). What is the value of phase current if the line current is 20 Amp in delta connection? | यदि डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट 20 एम्पियर है तो फेज करंट का मान क्या है?

- (A) 20 A
- (B) 15.6 A
- (C) 11.56 A
- (D) 10 A

Correct Answer : C

(19). In which condition resonance will occur in R-L-C series circuit? | आर-एल-सी श्रेणी परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद होगा?

- (A) Inductive reactance ( $X_L$ ) is zero | प्रेरकीय प्रतिघात ( $X_L$ ) शून्य है
- (B) Inductive reactance ( $X_L$ ) is equal to capacitive reactance ( $X_C$ ) | प्रेरकीय प्रतिघात ( $X_L$ ) धारितीय प्रतिघात ( $X_C$ ) के बराबर है
- (C) Inductive reactance ( $X_L$ ) is greater than capacitive reactance ( $X_C$ ) | प्रेरकीय प्रतिघात ( $X_L$ ) धारितीय प्रतिघात ( $X_C$ ) से अधिक है
- (D) Inductive reactance ( $X_L$ ) is less than capacitive reactance ( $X_C$ ) | प्रेरकीय प्रतिघात ( $X_L$ ) धारितीय प्रतिघात ( $X_C$ ) से कम है

Correct Answer : B

(20). Calculate the total power by two wattmeter ( $W_1$  &  $W_2$ ) method, if one of the wattmeter ( $W_2$ ) reading is taken after reversing. | दो वाटमीटर ( $W_1$  &  $W_2$ ) विधि द्वारा कुल शक्ति की गणना करें, यदि एक वाटमीटर ( $W_2$ ) रीडिंग उलटने के बाद ली जाती है।

- (A)  $W_1 \times 2$
- (B)  $W_1$  only | केवल  $W_1$
- (C)  $W_1 - W_2$
- (D)  $W_1 + W_2$

Correct Answer : C

(21). In which 3 phase system, the artificial neutral is required to measure the phase voltage? | कौन सी 3 कला प्रणाली में, फेज़ वोल्टज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है?

- (A) 3 wire star connected system | 3 तार स्टार संयोजित सिस्टम
- (B) 4 wire star connected system | 4 तार स्टार संयोजित सिस्टम
- (C) 3 wire delta connected system | 3 तार डेल्टा संयोजित सिस्टम
- (D) 4 wire delta connected system | 4 तार डेल्टा संयोजित सिस्टम

Correct Answer : C

(22). Which formula is used to calculate the impedance ( $z$ ) of a RLC series circuit? | RLC शृंखला सर्किट के प्रतिबाधा ( $z$ ) की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है?

$$Z = R^2 + (x_L - x_C)^2$$

(A)

$$Z = \sqrt{R^2 + (x_L - x_c)^2}$$

(B)

$$Z = \sqrt{R^2 + (x_L - x_c)^2}$$

(C)

$$Z = \sqrt{R^2 + (x_L - x_c)^2}$$

(D)

Correct Answer : D

(23). What is the formula to calculate the impedance ( $Z$ ) of the R.L.C series circuit, if the inductive reactance ( $X_L$ ) is less than capacitive reactance ( $X_C$ )? | आरएलसी परिपथ के प्रतिबाधा ( $Z$ ) की गणना करने का सूत्र क्या है, जदि प्रेरकीय प्रतिघात ( $X_L$ ) धारितीय प्रतिघात ( $X_C$ ) से कम है?

$$Z = R^2 + \sqrt{X_L^2 + X_C^2}$$

(A)

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

(B)

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L^2 - X_C^2)}$$


(C)

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_C - X_L)^2}$$

(D)

Correct Answer : D

(24). What is the formula to calculate the line current ( $I_L$ ) of this single phase R - C parallel circuit? | एकल कला RC समान्तर परिपथ में लाइन धारा( $I_L$ ) की गणना करने का सूत्र है-

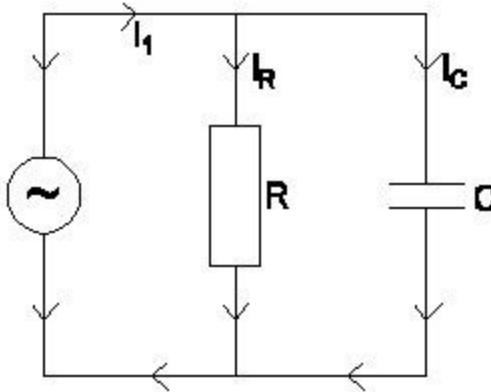

$$I_L = I_R - I_C$$

(A)

$$I_L = I_R + I_C$$

(B)

$$I_L = I_R^2 + I_C^2$$

(C)

$$I_L = \sqrt{I_R^2 + I_C^2}$$

(D)

Correct Answer : D

(25). Calculate the power factor of R.L.C circuit having resistance (R) =  $15\Omega$ , resultant reactance (X) =  $20\Omega$  connected across 240V /50Hz AC supply? | प्रतिरोध

$(R) = 15\Omega$ , परिणामी प्रतिघात  $(X) = 20\Omega$  में 240V / 50Hz AC आपूर्ति से जुड़े R.L.C परिपथ के शक्ति गुणांक की गणना करें?

- (A) 0.5
- (B) 0.6
- (C) 0.7
- (D) 0.8

Correct Answer : B

(26). Which load condition the phase currents of a 3 phase circuit are same? | 3 चरण सर्किट की चरण धाराएं किस लोड स्थिति में समान होती हैं?

- (A) At balanced load | संतुलित लोड पर
- (B) At unbalanced load | असंतुलित लोड पर
- (C) At no load | बिना किसी लोड के
- (D) At full load | पूरे लोड पर

Correct Answer : A

(27). What is the frequency of AC supply in India? | भारत में AC की आपूर्ति की आवृत्ति क्या है?

- (A) 25 Hz
- (B) 60 Hz
- (C) 50 Hz
- (D) 75 Hz

Correct Answer : C

(28). Which power measurement method is used for both balanced and unbalanced loads? | संतुलित और असंतुलित दोनों भारों के लिए कौन सी शक्ति माप विधि का उपयोग किया जाता है?

- (A) 2 wattmeter method | 2 वाटमीटर विधि
- (B) 3 wattmeter method | 3 वाटमीटर विधि
- (C) One wattmeter method | एक वाटमीटर विधि
- (D) Voltmeter and Ammeter method | वोल्टमीटर और एमीटर विधि

Correct Answer : A

(29). Calculate the power factor of coil having resistance of  $24\Omega$ , draws the current of 5A, at 240V/ 50Hz AC supply. |  $24\Omega$  प्रतिरोधवाली कुँडली के शक्ति गुणांक की गणना कीजिये, जो 5Aकी धारा, 240V/ 50Hz AC अपूर्ति पर लेती हो-

- (A) 0.8
- (B) 0.6
- (C) 0.5
- (D) 0.3

Correct Answer : C

(30). Calculate the electrical energy in unit consumed by 500W lamp for 5 hours. | 500W के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालिए

- (A) 0.5 unit
- (B) 1.0 unit
- (C) 1.5 unit
- (D) 2.5 unit

Correct Answer : D

(31). What is the reciprocal of reactance in an AC parallal circuit? | AC समानांतर सर्किट में प्रतिक्रिया का व्युत्क्रम क्या है?

- (A) Impedance | इम्पीडेन्स
- (B) Admittance | एडमिटेंस
- (C) Conductance | चालकता
- (D) Susceptance | सस्टेंस

Correct Answer : D

(32). What is the relation between the line voltage ( $V_L$ ) and phase voltage ( $V_p$ ) in star connected system? | स्टार संयोजित सिस्टम में लाइन वोल्टेज( $V_L$ ) तथा फेज वोल्टेज( $V_P$ ) में सम्बन्ध बताइए।

(A)  $V_L = \sqrt{3}V_P$

(B)  $V_L = 3V_P$

(C)  $V_L = V_P/\sqrt{3}$

(D)  $V_L = V_P/3$

Correct Answer : A

(33). Which load condition the phase currents of a 3 phase system are different? | 3 चरण प्रणाली की चरण धाराएं किस लोड स्थिति में भिन्न होती हैं?

- (A) At full load | पूरे लोड पर
- (B) At no load | बिना किसी लोड के
- (C) At balanced load | संतुलित लोड पर
- (D) At unbalanced load | असंतुलित लोड पर

Correct Answer : D

(34). What is the current in neutral conductor in 3 phase unbalanced load in star connected system? | स्टार संयोजित सिस्टम में 3 कला असंतुलित भार में उदासीन चालक में धारा क्या है?

- (A) No current will flow | कोई धारा नहीं बहेगी
- (B) The algebraic sum of current in 3 phases | 3 कलाओं में धारा का बीजीय योग
- (C) The algebraic sum of current in 2 phases only | केवल 2 कलाओं में धारा का बीजीय योग
- (D) Lesser than the lowest current in any one of the phases | कलाओं में से किसी में सबसे कम धारा की तुलना में कम

Correct Answer : D

(35). What is the purpose of phase sequence meter? | कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है?

- (A) To control the speed of 3 phase motor | 3 चरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए

- (B) To protect motor against short circuit fault | शॉर्ट सर्किट गलती के खिलाफ मोटर की रक्षा के लिए
- (C) To indicate the incorrect phase sequence of 3 phase | 3 चरण के गलत चरण अनुक्रम को इंगित करने के लिए
- (D) To ensure the correct phase sequence of 3 phase system | 3 चरण प्रणाली के सही चरण अनुक्रम को सुनिश्चित करने के लिए

Correct Answer : D

(36). What is the phase displacement between phases in a 3 phase circuit? | 3 कला एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है?

- (A)  $90^\circ$
- (B)  $120^\circ$
- (C)  $180^\circ$
- (D)  $360^\circ$

Correct Answer : B

(37). What is the P.F if one of the wattmeters reading is zero and the other reads total power in 2 wattmeter method of 3 phase power measurement? | 3 कला शक्ति माप में 2 वाटमीटर विधि में में से यदि एक शून्य पाठ्यांक हो और दूसरा कुल खपत पाठ्यांक है, तो शक्ति गुणांक क्या है?

- (A) 0.5
- (B) Zero
- (C) Unity
- (D) Below 0.5

Correct Answer : A

(38). Calculate the line current of the 3 phase 415V 50 HZ supply for the balanced load of 3000 watt at 0.8 power factor is connected in star. | 3000 वाट संतुलित भार, 0.8 शक्ति गुणांक पर स्टार में संयोजित 3 कला 415V 50 Hz आपूर्ति है; लाइन धारा की गणना करें।

- (A) 8.5 A
- (B) 5.2 A
- (C) 4.5 A
- (D) 3.4 A

Correct Answer : B

(39). What is the form factor (Kf) for sinusoidal AC? | जगावक्रीय एसी के लिए फॉर्म फैक्टर (Kf) क्या है?

- (A) 1.00
- (B) 1.11
- (C) 2.22
- (D) 4.44

Correct Answer : B

(40). What will be the readings of two watt meters ( $W_1$  &  $W_2$ ) in 3 phase power measurement, if the power factor is zero? | 3 कला बिजली मापन में दो वाट मीटर ( $W_1$  &  $W_2$ ) की रीडिंग क्या होगी, यदि पावर फैक्टर शून्य है?

- (A)  $W_1$  &  $W_2$  both are positive reading |  $W_1$  और  $W_2$  दोनों धनात्मक पाठ्यांक
- (B)  $W_1$  is Positive and  $W_2$  is negative reading |  $W_1$  धनात्मक है और  $W_2$ ऋणात्मक पाठ्यांक है
- (C)  $W_1$  is equal to  $W_2$  but with opposite signs |  $W_1$ ,  $W_2$  के बराबर है, लेकिन विपरीत संकेतों के साथ

(D) Zero  $W_1$  is Positive reading, and  $W_2$  is negative reading |  $W_1$  शून्य धनात्मक है और  $W_2$ ऋणात्मक पाठ्यांक है

Correct Answer : C

(41). What is the condition for resonance in RLC series circuit? (Inductive reactance = 'XL', Capacitive reactance = 'XC') | RLC श्रेणी परिपथ में अनुनाद के लिए क्या स्थिति है? (प्रेरकीय प्रतिघात = 'XL', धारितीय प्रतिघात = 'XC' )

- (A)  $XL > XC$
- (B)  $XL < XC$
- (C)  $XL = XC$
- (D)  $XL > \sqrt{2} XC$


Correct Answer : C

(42). How much time is required for a 50 Hz AC supply to complete one cycle? | 50 Hz AC सप्लाई को एक चक्र पूरा करने में कितना समय लगता है?

- (A) 0.1 second
- (B) 0.02 second
- (C) 0.15 second
- (D) 0.45 second

Correct Answer : B

(43). Calculate the impedance of the circuit  $R = 5\Omega$ ,  $X_L = 36\Omega$  and  $X_C = 24 \Omega$ . |  $R = 5\Omega$ ,  $X_L = 36\Omega$  and  $X_C = 24 \Omega$  हैं, तो परिपथ में प्रतिबाधा की गणना कीजिये।

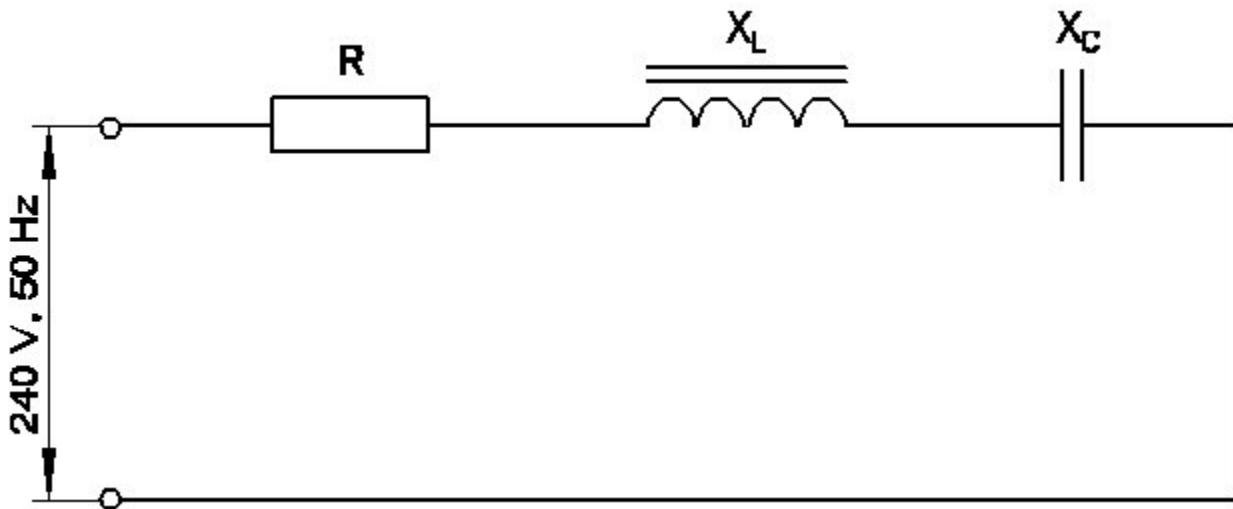

- (A)  $69 \Omega$
- (B)  $65 \Omega$
- (C)  $13 \Omega$
- (D)  $12 \Omega$

Correct Answer : C

(44). What is the line voltage in 3 phase system if the phase voltage is 240V? | 3 फेज़ सिस्टम में यदि फेज़ वोल्टेज 240V हो, तो लाइन वोल्टेज क्या होगा?

- (A) 380 Volt
- (B) 400 Volt
- (C) 415 Volt
- (D) 440 Volt

Correct Answer : C

(45). How the low power factor (P.F) can be improved in AC circuits? | एसी परिपथ में कम शक्ति गुणांक (P.F) को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है?

- (A) By connecting resistors in series | प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़कर
- (B) By connecting capacitors in series | संधारित्रों को श्रेणी में जोड़कर
- (C) By connecting inductors in series | प्रेरकत्वों को श्रेणी में जोड़कर
- (D) By connecting capacitors in parallel | संधारित्रों को समान्तर में जोड़कर

Correct Answer : D

(46). Calculate the apparent power of a star connected 3 phase load, if it is connected across 3 phase 415volt/50Hz supply at 0.8 pf and the phase current is 10 Amps. | एक स्टार से जुड़े 3 कला भार की आभासी शक्ति की गणना करें, अगर यह 0.8 शक्ति गुणांक पर 3 कला 415volt / 50Hz आपूर्ति से जुड़ा है और फेज धारा 10 A है।

- (A) 12.45 KVA
- (B) 57.50 KVA
- (C) 3.320 KVA
- (D) 7.188 KVA

Correct Answer : D

(47). What is the power factor of a DC circuit? | DC सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है?

- (A) Unity | यूनिटी
- (B) Less than unity | यूनिटी से कम
- (C) Greater than unity | यूनिटी से अधिक
- (D) Zero | शून्य

Correct Answer : A

(48). How will you obtain positive reading in the wattmeter reads negative reading during 3- phase two wattmeter method? | 3 कला दो वाटमीटर विधि में वाटमीटर के ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करेंगे?

- (A) By interchanging the connections of input terminals | आगत सिरों के संयोजन आपस में बदलने पर
- (B) By disconnecting the connection of current coil in meter | धारा कुंडली को मीटर में से विसंयोजित करने पर
- (C) By reversing the connection of pressure coil in meter | मीटर में दबाव कुंडली के संयोजन बदलने पर
- (D) By reversing the pressure coil and current coil connection in meter | मीटर में दबाव कुंडली और धारा कुंडली के संयोजन बदलने पर

Correct Answer : C

(49). What is the indication of neon polarity indicator used for checking A.C. supply? | नीयन ध्रुवता संकेतक का AC आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है?

- (A) Both electrodes will glow | दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं
- (B) Only one electrode will glow | केवल एक इलेक्ट्रोड जलता है
- (C) Both electrodes will be flickering | दोनों इलेक्ट्रोड चमकते हैं
- (D) One electrode will glow and another will be flickering | एक इलेक्ट्रोड जलेगा और दूसरा चमकेगा

Correct Answer : A

(50). Calculate the value admittance ( $Y$ ) of the RLC parallel circuit connected across 240volts/50Hz AC supply and 8 Amp. Current is passed through it? |

240volts / 50Hz AC आपूर्ति और 8 Amp धारा प्रवाह वाले जुड़े RLC समानांतर सर्किट के मान एड्मिटेंस ( $\gamma$ ) की गणना करें। इसके माध्यम से करंट पास किया जाता है?

- (A) 3.33 Mho
- (B) 0.33 Mho
- (C) 0.033 Mho
- (D) 0.003 Mho

Correct Answer : C

www.itiexamyt.net